

## תוכן


<b>1.</b>	<b>שנאי</b>
1	1.1 עקרונות והגדרות בסיסיים
3	1.2 הפסדים וניצילות
8	1.3 מפל המתח על שנאי
15	1.4 מעגלי תמורה
28	1.5 מספר קבוצת החיבורים
34	1.6 חיבור שנאים לעבודה מקבילית
40	1.7 שנאים מיוחדים
46	
<b>2. מוכנות השראה</b>	
51	
53	2.1 מבנה ועקרון הפעולה
56	2.2 מאزن ההספקים והנצחיות
60	2.3 המומנט החיבובי
63	2.4 האופיין המכני
71	2.5 התנועה וויסות המהירות
81	2.6 מעגלי התמורה
89	2.7 מנוע השראה חד-茂פעי
<b>3. מוכנה סינכרונית</b>	
91	
92	3.1 מבנה ותחומי שימוש
93	3.2 גנרטור סינכרוני – מעגל תמורה ודיאגרמה פאוזורית
96	3.3 חיבור גנרטורים סינכרוניים במקביל
98	3.4 ויסות המתח בגנרטור סינכרוני
104	3.5 מאزن ההספקים של גנרטור סינכרוני
106	3.6 יציבות ואופיין זוויתו של גנרטור סינכרוני
110	3.7 ויסות הספק אקטיבי והספק ריאקטיבי ואופיני "V"
112	3.8 מנוע סינכרוני – מעגל תמורה וויסות כ"מ
114	3.9 ויסות ההספק הריאקטיבי של מנוע סינכרוני
122	3.10 מאزن ההספקים, יציבות ואופיני "V" של מנוע סינכרוני
126	3.11 התנועת מנוע סינכרוני – סקירה
127	3.12 מוכנות סינכרניות מיוחדות - סקירה
<b>4. מוכנה לזרם ישר</b>	
131	
132	4.1 מבנה ועקרון הפעולה
134	4.2 כ"מ במוכנה לזרם ישר
137	4.3 גנרטור בעירור זר (נפרד)
144	4.4 גנרטור בעירור עצמי (מקביל)
149	4.5 גנרטור בעירור מעורב
152	4.6 מאزن ההספקים וניצילות בגנרטור
154	4.7 מנוע בעירור זר ובעירור מקבילי
159	4.8 מאزن ההספקים וניצילות במנוע
161	4.9 המומנט החיבובי במנוע
169	4.10 מנוע בעירור טורי
172	4.11 מנוע בעירור מעורב
176	4.12 המנוע האוניברסלי

177	הינע חשמלי - פרקים נבחרים
177	5.1 התנועת ובלתייה מנוע לזרם ישיר
190	5.2 התנועת מנוע AC נ"י מותנע נגדים
194	5.3 בחירת הספק מנוע לפי היציבות התרמית
204	5.4 תנואה דינמית של מנועים
216	פתרונות המבחןים
377	מקורות

## 1.2 הפסדים ונצלות

למרות כל התופעות המורכבות הללו, אפשר להתייחס בקרוב מסוים לשנאי ברייקם כאל מעגל פשוט. בדיאגרמה הפאוזורית אנו רואים את שני החומרים: האקטיבי והריאקטיבי ואת סכומיהם, שהוא זרם הריקם. מכאן, ניתן להציג את השנאי ברייקם על ידי מעגל תמורה מקבילי המורכב משני רכיבים: התנגדות  $R_0$  והיגב  $X_0$  אשר את ערכיהם אפשר לחשב על-פי התוצאות של הניסוי ברייקם.

### שאלה 5

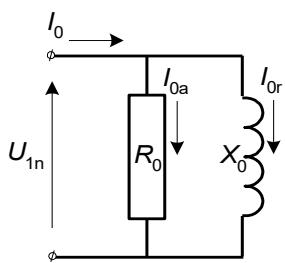

נתון שנאי חד-פאזי  $V = 230/125$ . תדרות: 50 הרץ.  
מס' הרכיבים בסיל הראשווני - 175.

בניסוי ברייקם נתබל:  $I_0 = 5A$ ,  $\cos\varphi_0 = 0.28$

- חשב את:
- הפסדי הברזל.
  - זרם המגנטוט.
  - השטח המגנטי בליבת השנאי.

### פתרון סעיף א

$$\Delta P_{\text{Fe}} = I_0 U_{1n} \cos\varphi_0 = 5 \times 230 \times 0.28 = 322 \text{ W}$$

### פתרון סעיף ב

$$I_{0r} = I_0 \sin\varphi_0 = 5 \times 0.96 = 4.8 \text{ A}$$

### פתרון סעיף ג

$$E_1 = 4.44 \times N_1 f \Phi_{\max}$$

ניתן להניח כי הכא"ם הראשווני ברייקם (בזרם מינימלי) שווה למתח:

$$\Phi_{\max} = \frac{U_{1n}}{4.44 \times N_1 f} = \frac{230}{4.44 \times 50 \times 175} = 5.92 \text{ mWb}$$

### שאלה 6

נתון שנאי חד-פאזי, בעל מתח ראשוני נקוב:  $V = 240$ .  
רכיבי מעגל התמורה ברייקם:  $R_0 = 2 \text{ k}\Omega$ ,  $X_0 = 1.6 \text{ k}\Omega$ .

- חשב את:
- ההספק ומוקדם ההספק של השנאי ברייקם.
  - זרם המגנטוט, זרם הריקם והרכיב האקטיבי של הזרם ברייקם.

### פתרון סעיף א, ב

$$P_0 = \frac{U_{1n}^2}{R_0} = \frac{240^2}{1600} = 36 \text{ W}$$

נחשב את ההספק ברייקם:

$$I_{0a} = \frac{U_{1n}}{R_0} = \frac{240}{1600} = 0.15 \text{ A} \quad ; \quad I_{0r} = \frac{U_{1n}}{X_0} = \frac{240}{2000} = 0.12 \text{ A}$$

$$I_0 = I_{0a} - jI_{0r} = 0.15 - j0.12 = 0.192 \angle -38.7^\circ \text{ A}$$


$$\cos 38.7^\circ = 0.781$$

### שאלה 7

בניסוי ברייקם של שנאי חד-פазי V 250/120 הראה מד ההספק W 150 ומד הזרם A 1.25 חשב את גורם ההספק של השנאי ברייקם ואת זרם המגנט של השנאי.

$$\cos \varphi_0 = 0.48 ; I_{0r} = 1.1 \text{ A}$$

### שינויים מתח ותדריות של ניסוי ברייקם

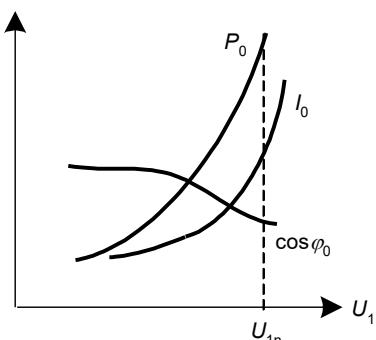


ניסוי שנאי ברייקם חייב להתבצע במתח ותדריות נקובים. אם הניסוי נעשה בתחוםים שונים מהתנאים הנקובים, תוצאותיו משתנות. בקידוב מסויים, הפסדי הברזול של השנאי פרופורציונליים למתח הדינה ביחס ריבועי:

$$\Delta P_{Fe} = \Delta P_{Fe\ n} \left( \frac{U_{ph}}{U_{ph\ n}} \right)^2$$

תלות זרם הריקם בשינויי המתח מורכבת יותר, עקב דמיון הברזול.

### ניסוי בקצר

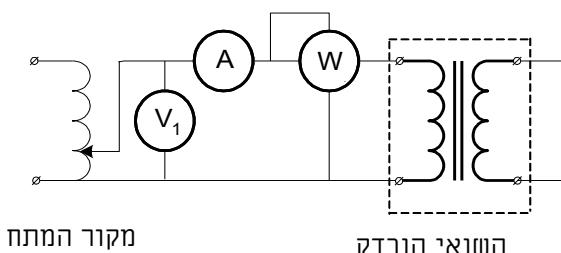

בניסוי בקצר מחברים את הצד הראשון של השנאי אל מקור מתח, כאשר הצד המשני מוקצה. מתח המוקוד חייב להיות קטן מהמתח הראשוני הנקוב של השנאי עקב זרמים גבוהים בסילוי השנאי המוקוצר.

מתוך קצר  $U$  זהו מתח שיש לחבר אל הסליל הראשוני של השנאי המוקוצר על מנת שייזרום בו זרם נקוב. מתוך קצר זהו פורמטר חשוב המוטבע על לוחית זיהוי השנאי. מתוך קצר נמדד באחוזים מהמתח הראשוני הנקוב ונמצא בתחום  $(4 \div 12\%)$ .

- תוצאות מכשירי המדידה בניסוי בקצר:**
1.  $V_k$ : מתח קצר  $U_k$ .
  2.  $I_k = I_{1n}$ : זרם קצר:  $A$ .
  3.  $P_k = \Delta P_{Cu\ n}$ : הפסדי נחושת נקובים.

$$(U'_k = U_k \frac{U_n}{U'})$$

(נציין, כי חיבור שנאי למתח קטן מהנקוב, מגדיל את מתח הקצר: